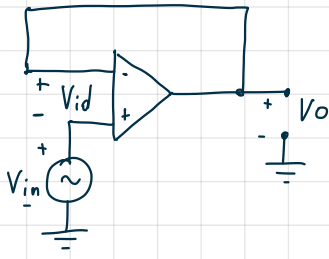


Voltage follower




$$V_o = A V_{id} \quad \text{ma} \quad V_o = V_{id} + V_{in}$$

$$\leadsto \cancel{V_{id}} + \frac{V_{in}}{\cancel{V_{id}}} = A \cancel{V_{id}} \leadsto \text{ma } A \approx 10^5 \Rightarrow \frac{V_{in}}{\cancel{V_{id}}} \rightarrow \infty$$

se e solo se $V_{id} \rightarrow 0$

$$\Rightarrow V_{id} = V^+ - V^- = 0 \Rightarrow V^+ = V^- \quad \text{ma} \quad V^+ = V_{in} \Rightarrow V^- = V_{in} \quad \text{ma} \quad V^- \text{ c.c. } V_o \Rightarrow \underline{V_o = V_{in}} \quad \underline{\text{QED}}$$

Retroazione a stella

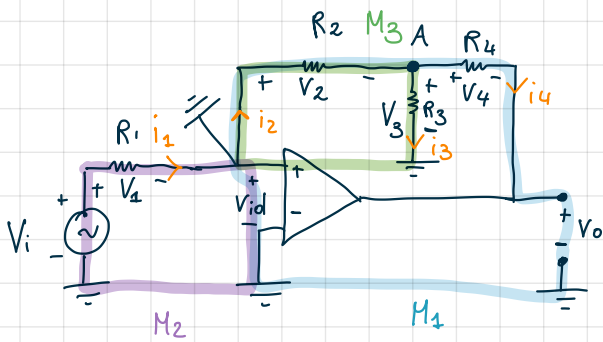

Siccome $V_{id} = V^+ - V^- = 0$ e $V^- = 0 \Rightarrow V^+ = 0 \text{ GND}$

\Rightarrow c'è una Maylia $R_2 - R_3 \Rightarrow V_3 = -V_2$

$$V_0 = -V_4 - V_2 + V_{id} = -V_4 - V_2 \quad \text{ma} \quad V_2 = R_2 \cdot i_2$$

$$\text{Ma } i^+ = i^- = 0 \Rightarrow i_1 = i_2 = \frac{V_1}{R_1} \Rightarrow i_2 = \frac{V_i}{R_1}$$

$$\Rightarrow V_2 = R_2 \cdot i_2 = \frac{R_2}{R_1} V_i$$

$$V_4 = R_4 \cdot i_4 \quad \text{ma LKCA: } i_2 = i_3 + i_4 \Rightarrow i_4 = i_2 - i_3 \quad \text{con } i_3 = \frac{V_3}{R_3} \quad \text{ma } V_3 = -V_2 = -\frac{R_2}{R_1} V_i$$

$$\Rightarrow i_3 = -\frac{R_2}{R_1 R_3} V_i, \quad i_2 = \frac{V_i}{R_1} \Rightarrow i_4 = \frac{V_i}{R_1} + \frac{R_2}{R_1 R_3} V_i \Rightarrow V_4 = \frac{R_4}{R_1} V_i + \frac{R_2 R_4}{R_1 R_3} V_i$$


$$\Rightarrow V_0 = -V_4 - V_2 = -\frac{R_2}{R_1} V_i \left(1 + \frac{R_4}{R_2} + \frac{R_4}{R_3} \right)$$

Se ho $R_{\max} = 1 \text{ M}\Omega \Rightarrow R_2 = R_1 = R_4 = R_2 = 1 \text{ M}\Omega$ e $R_3 = 1 \text{ m}\Omega$

$$\Rightarrow -\frac{R_2}{R_1} V_i \left(1 + \frac{R_4}{R_2} + \frac{R_4}{R_3} \right) \Rightarrow A \approx 10^9 \quad \text{Bene!}$$

$$\frac{1 \text{ M}}{1 \text{ m}} = \frac{10^6}{10^3} = 10^3$$

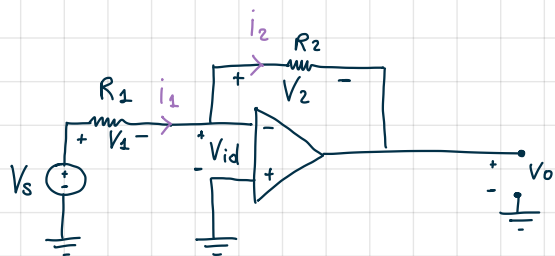Configurazione invertente con gain FINITO



LKT: $V_o = -V_2 + V_{id}$ ma $V_{id} = V^+ - V^-$ e $V^+ = 0_{GND}$

$\Rightarrow V_{id} = -V^-$

Sappiamo che $V_o = A(V^+ - V^-) = -AV^- \Rightarrow V^- = -\frac{V_o}{A}$ V_{id}

$V_2 = R_2 \cdot i_2$ ma $i_1 = i_2 = i \Rightarrow V_2 = R_2 i$ ma $i = \frac{V_1}{R_1}$ e $V_1 = V_s - V_{id} = V_s + \frac{V_o}{A}$

$\Rightarrow i = \frac{V_s + \frac{V_o}{A}}{R_1} \Rightarrow V_2 = \frac{R_2}{R_1} \left(V_s + \frac{V_o}{A} \right)$


$\Rightarrow V_o = -\frac{R_2}{R_1} \left(V_s + \frac{V_o}{A} \right) - \frac{V_o}{A}$ Trovo V_o in funzione di V_i

$\leadsto V_o = -\frac{R_2}{R_1} V_i - \frac{R_2}{R_1 A} V_o - \frac{1}{A} V_o \Rightarrow V_o \left(1 + \frac{R_2}{R_1 A} + \frac{1}{A} \right) = -\frac{R_2}{R_1} V_i$

$\Rightarrow V_o = -\frac{\frac{R_2}{R_1}}{1 + \frac{R_2}{R_1 A} + \frac{1}{A}} V_i$

che per $A \rightarrow \infty$ $V_o = -\frac{\frac{R_2}{R_1}}{1 + \cancel{\frac{R_2}{R_1 A}} + \cancel{\frac{1}{A}}} V_i \Rightarrow -\frac{R_2}{R_1} V_i$ opamp inv



Diodo Ideale

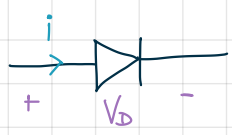



per $V_D \leq 0$ il diodo NON conduce

V.FLIP + R90°

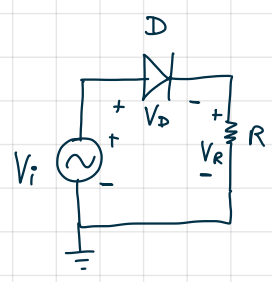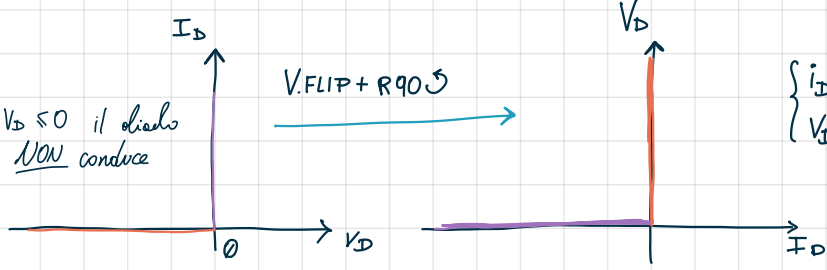
$$\begin{cases} i_D = 0 & , V_D < 0 \\ V_D = 0 & , i_D < 0 \end{cases}$$




$$V_i = V_D + V_R$$

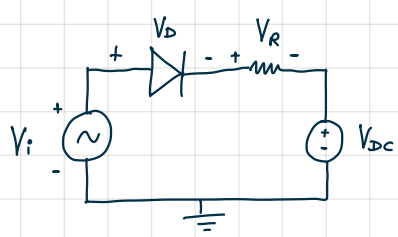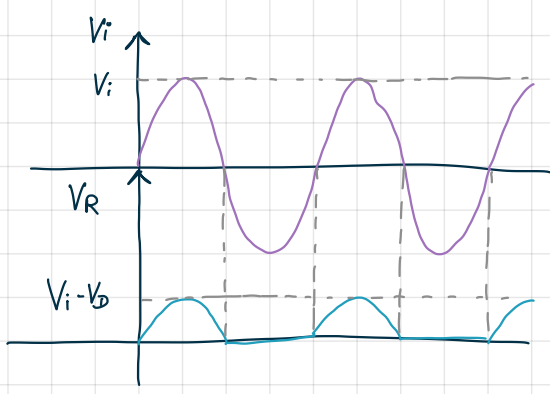

$$V_i - V_{DC} = V_D + V_R$$

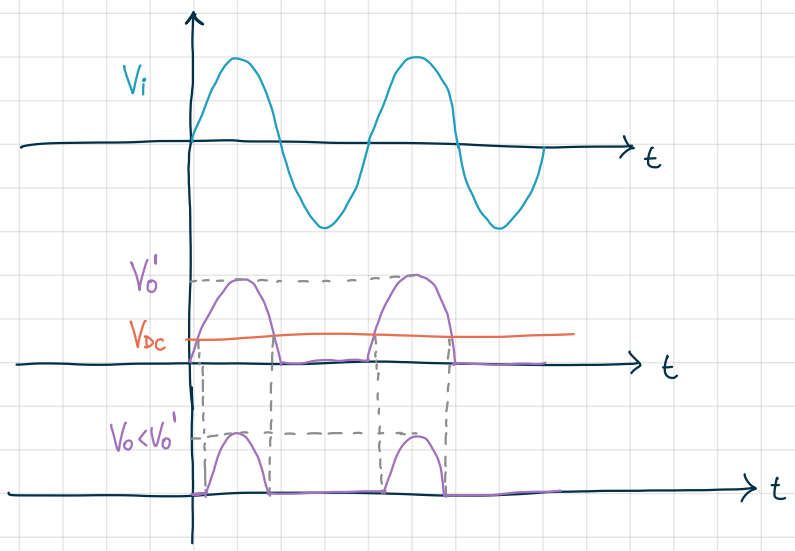

Diodo Ideale

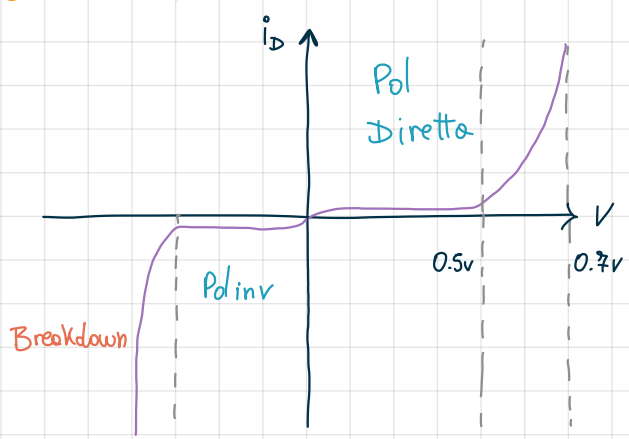

$$i_D = I_S \left(e^{\frac{V_D}{n V_T}} - 1 \right)$$

$I_S \propto T$
 $I_S \propto A_{diodo}$


$V_T \propto T$ (Temperatura)
 V_D (Tensione sul diodo)
 n (Coeff. di serie)

- CASO 1:** $i_D \gg I_S \Rightarrow$ vuol dire che $e^{\frac{V_D}{n V_T}} \gg 1, I_S \Rightarrow i_D \approx e^{\frac{V_D}{n V_T}}$ Pol Diretta per $V_D > 0.5V$
 - CASO 2:** $i_D \ll I_S \Rightarrow e^{\frac{V_D}{n V_T}} \ll 1, I_S \Rightarrow i_D \approx I_S (e^{\frac{V_D}{n V_T}} - 1) \approx -I_S$ per Tensioni Negative
 ovvero $V_D < 0$
- ma $I_S \approx 10^{-14}$ e' un c.a.
- Passo un po' di corrente nel verso opposto!

Metodo grafico

Trovo i punti di funzionamento:

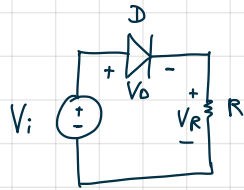
$$\begin{cases} i_D < 0 \Rightarrow V_D = 0 \\ V_D < 0 \Rightarrow i_D = 0 \end{cases}$$



$$\text{LUT: } V_i = V_D + V_R = V_D + R \cdot i_D \quad \left(0, \frac{V_i}{R}\right) P_1$$



$$\Rightarrow V_D = 0 \Rightarrow \begin{cases} V_i = R \cdot i_D \Rightarrow i_D = \frac{V_i}{R} \\ i_D = 0 \Rightarrow V_i = V_D \end{cases}$$

$$\left(0, V_D\right) P_2$$

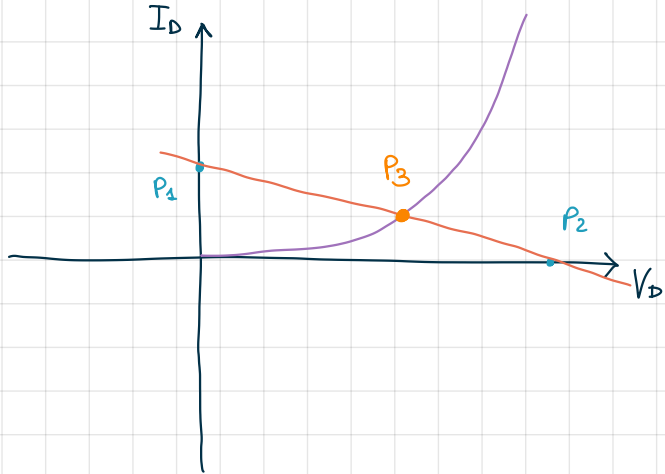

$P_3: (V_0, I_0)$ Voltaggio e corrente OPERATIVI

ERRORE DIODI

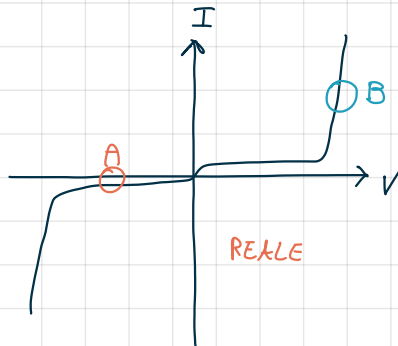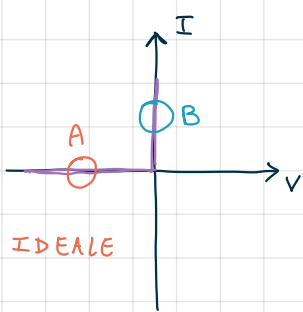



Nella zona B l'errore non è sempre trascurabile.
se $V_T = 0.7V$ e vogliamo una tolleranza del 1%.

$$\Rightarrow \frac{x}{100} = .7 \Rightarrow x = .7 \cdot 100 = 70V$$

dovremmo avere centinaia di Volts per approssimare.




Migliore approx

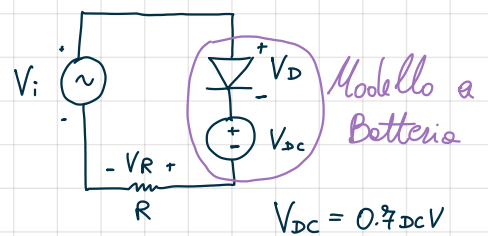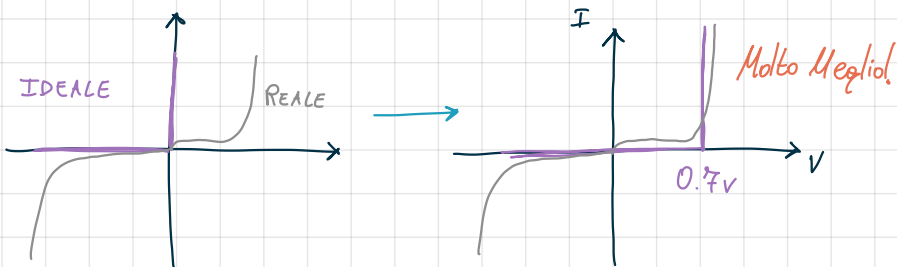Siccome l'area (B) ha un errore maggiore dell'area (A) possiamo migliorare l'area (B) spostandola verso la posizione corretta:



$$V_i - V_{DC} = V_D + V_R \Rightarrow V_i > V_{DC} \text{ affinché il diodo conduca} \Rightarrow V_i > 0.7V$$

Full wave rectifier A pressa centrale

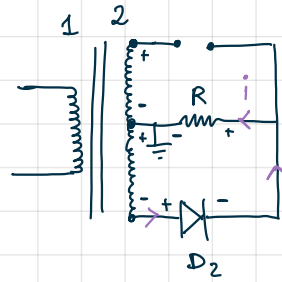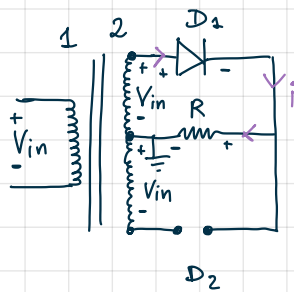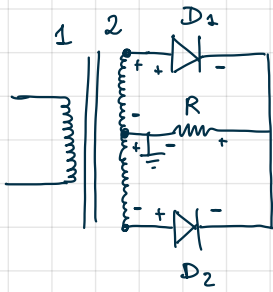

i_R è sempre nella stessa direzione

Valori Max


CORRENTE: $i_R = \frac{V_R}{R}$ ma $V_R = V_{in} - V_{D1}$ oppure $V_R = V_{in} - V_{D2}$ ma $V_{D1} = V_{D2} = V_D$

$\Rightarrow i_R = \frac{V_{in} - V_D}{R}$ e $V_D = 0.7V \Rightarrow i_R = \frac{V_{in} - 0.7}{R} \text{ Max}$

$V_{in \text{ Max}}$

TENSIONE

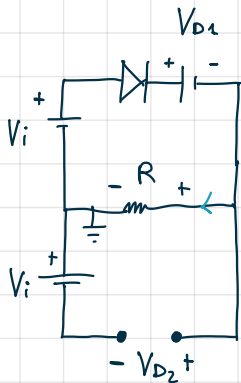Ci interessa il voltaggio Max che deve sopportare il diodo in polarizz. inversa:



$$V_{D2} = V_R + V_i \text{ ma } V_R = V_i - V_{D1} \Rightarrow V_{D2} = V_i + V_i - V_{D1}$$

$$= 2V_i - V_{D1}$$


PEAK INVERSE VOLTAGE

"protege" l'altro diodo

Full Bridge Rect

VALORI MAX

$$V_{D1} = V_{D2} = V_D = 0.7V$$

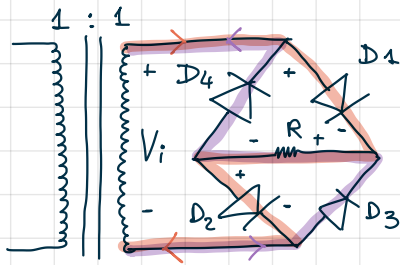

Corrente


$$i_{D1} = i_{D2} = \frac{V_R}{R}$$

ma

$$V_R = V_i - V_{D1} - V_{D2} = V_i - 2V_D = V_i - 1.4V$$

sia per + che -

Tensione Max

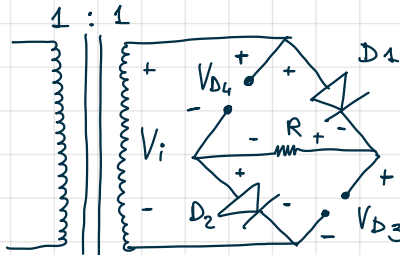

$$V_{D3} = V_R + V_{D2} \text{ ma } V_R = V_i - 1.4V \Rightarrow V_{D3} = V_i - 1.4V + 0.7V$$


$$= V_i - 0.7V$$

Max Volt

Superdiodo

①

Semiciclo pos


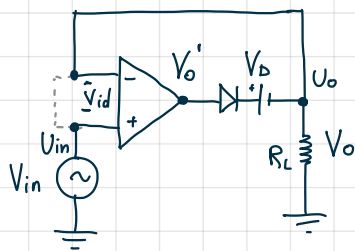


$$V_o' = A V_{id} \quad V_o = V_o' - V_D \Rightarrow V_o' = V_o + V_D$$

$$\sim V_o + V_D = A V_{id} \sim V_{id} = \frac{V_o + V_D}{A} \text{ ma } A \geq 10^5 \quad V_{id} \approx 0V$$

$$V^+ = V^- \Rightarrow V^+ = V_{in} \Rightarrow V^- = V_{in} \Rightarrow V_o = V_{in} \quad QED$$

Negativo

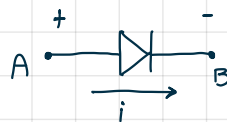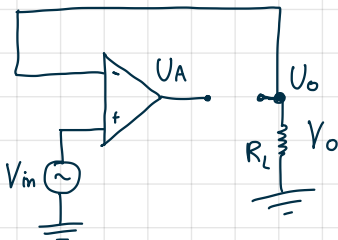


$$U_A > U_B$$


$$U_B = 0 \text{ (GND)}$$

$$\Rightarrow U_A < 0 \Rightarrow V_{in} < 0$$



CLIPPER

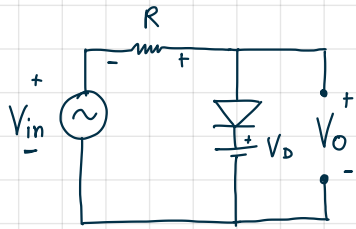

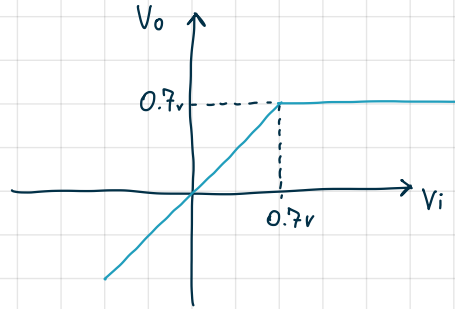
$$V_o = V_D \quad \text{ma} \quad V_D = .7V \Rightarrow \begin{cases} \text{POS: Pol dir} \rightarrow \text{C.C.} \Rightarrow V_o = V_D = .7V \\ \text{NEG: Pol inv} \rightarrow V_o = V_D = V_R + V_{in} \\ \text{ma } i = 0 \Rightarrow V_R = 0 \Rightarrow V_o = V_{in} \end{cases}$$



inverto il diodo

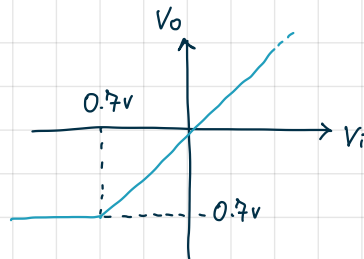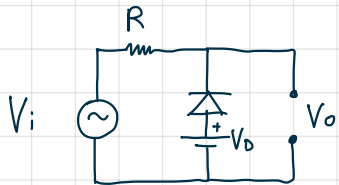

Unisco

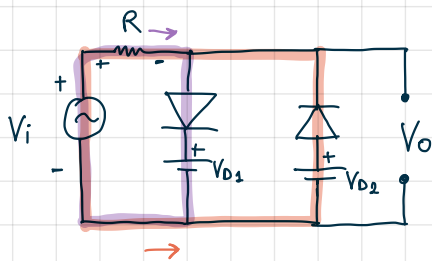


POS

$$V_i > 0 \begin{cases} V_i > V_{D1} \rightarrow \text{C.C.} \Rightarrow V_o = V_{D1} \\ V_i < V_{D1} \rightarrow \text{C.A.} \Rightarrow V_o = V_i \end{cases} \quad \left. \vphantom{\begin{matrix} V_i > 0 \\ V_i < V_{D1} \end{matrix}} \right\} * D_2 \text{ sicuramente spento}$$

NEG

$$V_i < 0 \begin{cases} |V_i| > |V_{D2}| \sim \text{C.C.} \Rightarrow V_o = V_{D2} \\ |V_i| < |V_{D2}| \sim \text{C.A.} \Rightarrow V_o = V_i \end{cases} \quad \left. \vphantom{\begin{matrix} |V_i| > |V_{D2}| \\ |V_i| < |V_{D2}| \end{matrix}} \right\} * D_1 \text{ s. Spento}$$

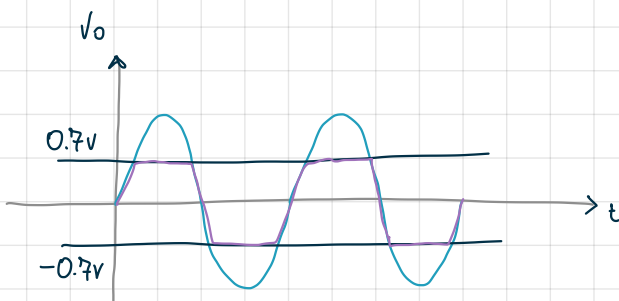

DIODI

