

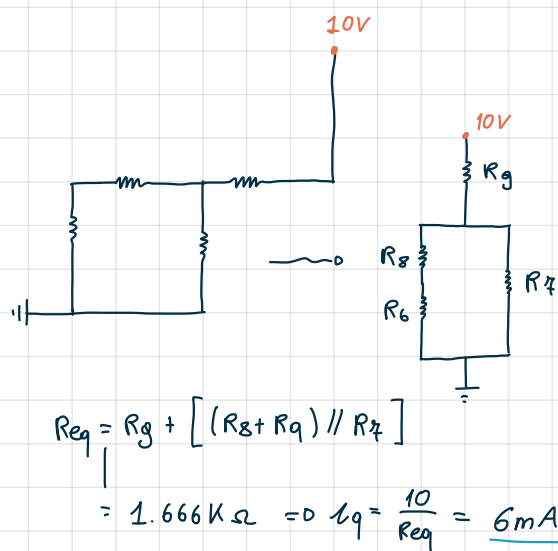
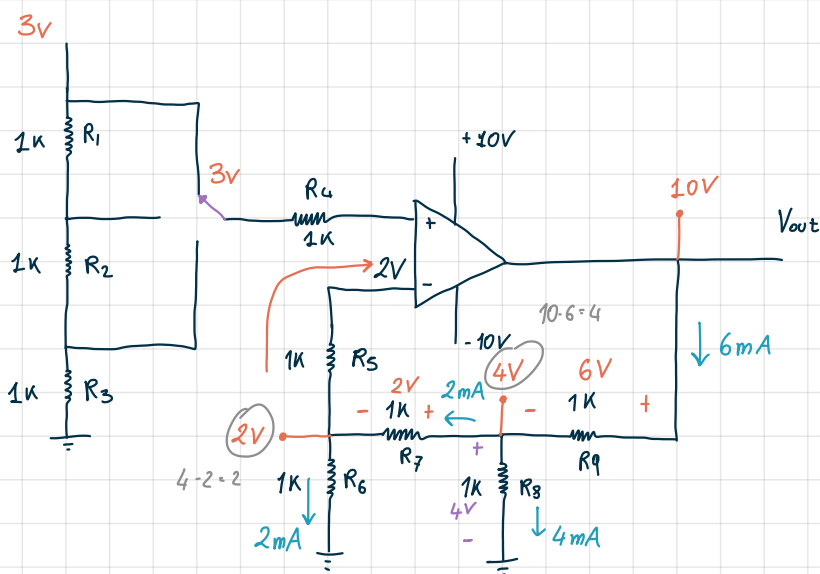


Es video youtube

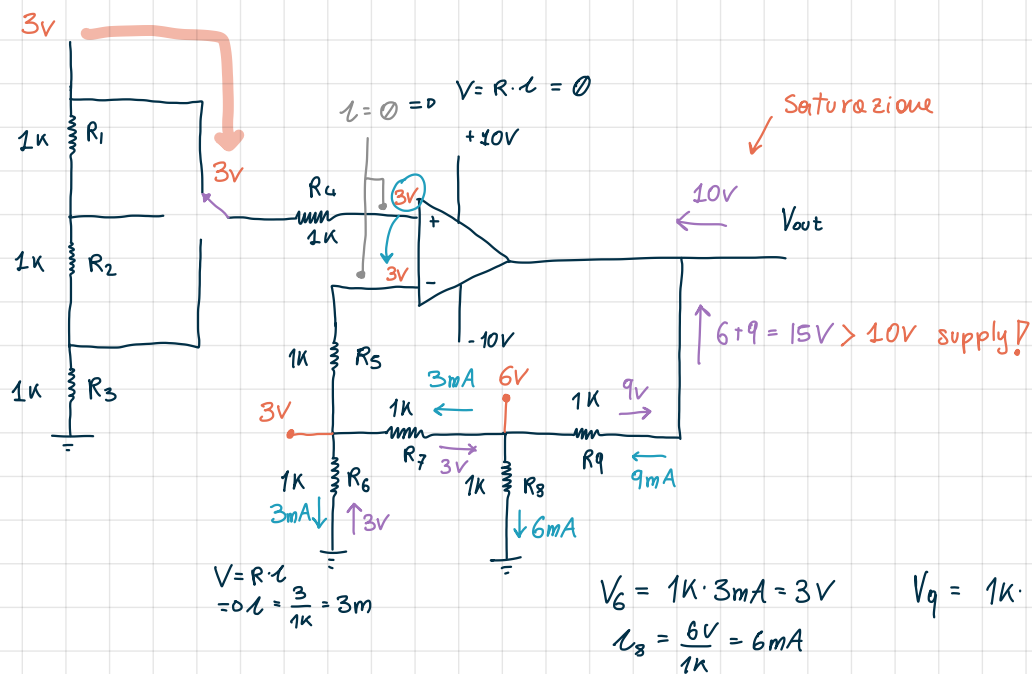

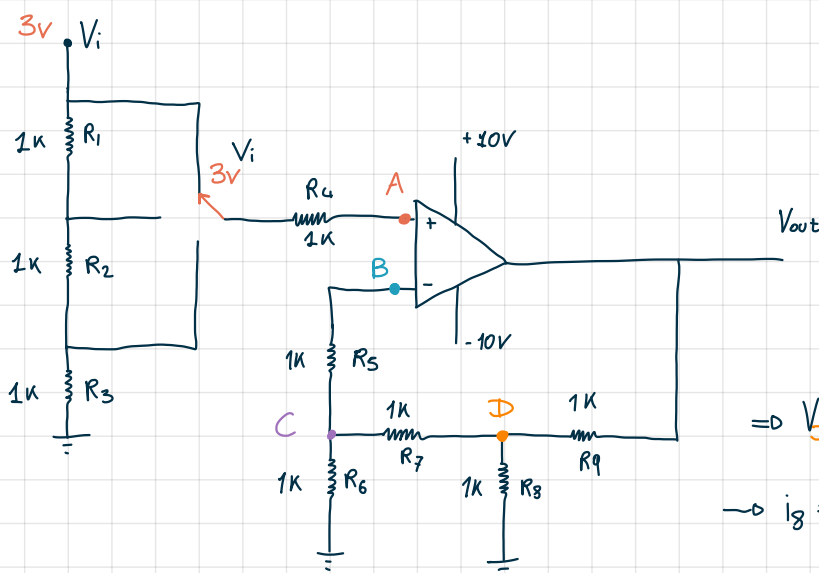

$$V_{R4} = R_4 \cdot i = 0 \Rightarrow V_A = V_i - V_{R4} = V_i$$

$$\Rightarrow V_B = V_i, \quad V_{R5} = R_5 \cdot i_5 = 0 \Rightarrow V_C = V_i$$

$$\sim \Rightarrow i_6 = \frac{V_C}{R_6} = \frac{V_i}{R_6} \quad \checkmark$$

$$\Rightarrow i_7 = i_6 = \frac{V_i}{R_6} \quad \checkmark \Rightarrow V_7 = \frac{R_7}{R_6} \cdot V_i \quad \checkmark$$

$$\Rightarrow V_D = V_C + V_7 = V_i + \frac{R_7}{R_6} V_i = V_i \left(1 + \frac{R_7}{R_6} \right) \quad \checkmark$$

$$\Rightarrow i_8 = \frac{V_D}{R_8} = \frac{V_i}{R_8} \left(1 + \frac{R_7}{R_6} \right) \quad \checkmark$$


$$\Rightarrow i_9 = i_8 + i_7 = \frac{V_i}{R_8} \left(1 + \frac{R_7}{R_6} \right) + \frac{V_i}{R_6} = V_i \left(\frac{1}{R_8} + \frac{R_7}{R_6 R_8} + \frac{1}{R_6} \right) \quad \checkmark$$

$$V_9 = i_9 \cdot R_9 = R_9 V_i \left(\frac{1}{R_8} + \frac{R_7}{R_6 R_8} + \frac{1}{R_6} \right) \quad \checkmark$$

$$\Rightarrow V_{out} = V_9 + V_D = R_9 V_i \left(\frac{1}{R_8} + \frac{R_7}{R_6 R_8} + \frac{1}{R_6} \right) + V_i \left(1 + \frac{R_7}{R_6} \right) = V_i \left(\frac{R_9}{R_8} + \frac{R_9}{R_6} + \frac{R_9}{R_6} + 1 + \frac{R_7}{R_6} \right) \quad \checkmark$$

Bonus $A = \frac{V_o}{V_i} = \left(\frac{R_9}{R_8} + \frac{R_9}{R_6} + \frac{R_9}{R_6} + 1 + \frac{R_7}{R_6} \right) \Big|_{\sum_{i=1}^9 R_i = 1k} = 5$

VOLTAGE DROP

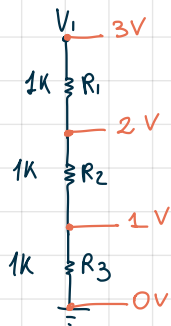

$$R_{eq} = 3k \Rightarrow i = \frac{V_i}{R_{eq}} = \frac{3}{3k} = 1 \times 10^{-3}$$
$$\Rightarrow V_1 = 1k \cdot 1mA = 1V = V_2 = V_3$$


- ① Trova corrente con R_{eq}
- ② Trova la caduta di tensione per ogni resistore.

ESERCIZI DISPENSE


Il trucco è quello di ricondursi sempre alle configurazioni studiate nella teoria:

- **Invertente**
- **Non invertente**


INVERTENTE

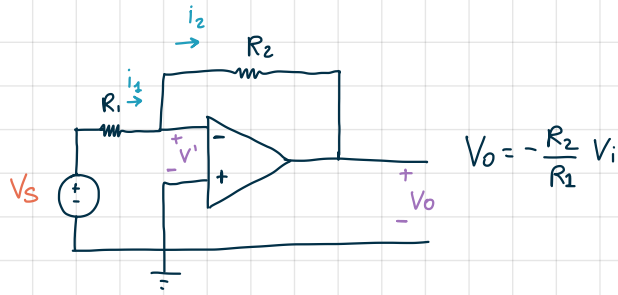

NON INVERTENTE

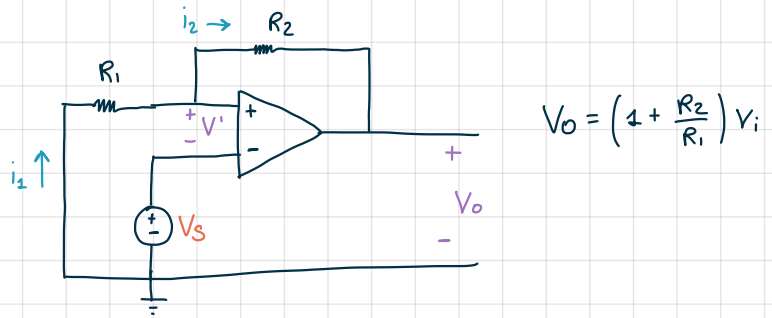

ES 1

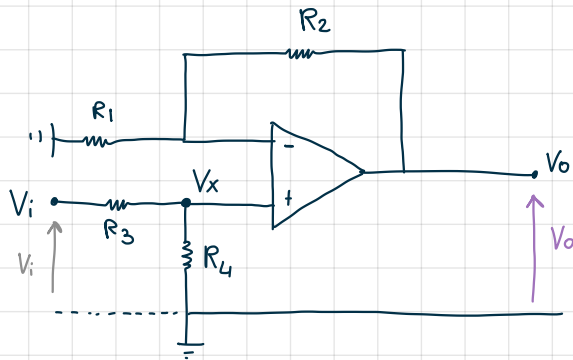


Siccome $V_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_x$

Trovo $V_x \rightarrow$ è proprio la caduta di tensione di R_4

$$\Rightarrow V_4 = V_i \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4} \Rightarrow V_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot V_i \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4}$$

Ans

ES 2:

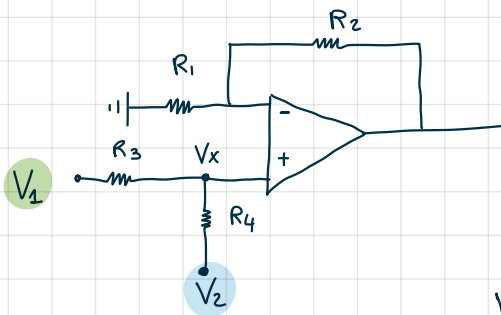

• Ci sono 2 INPUT \Rightarrow SOVRAPPOSIZIONE


$$V_1: V_x' = V_1 \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4} \Rightarrow V_o' = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot V_1 \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4}$$

$$V_2: V_x'' = V_2 \cdot \frac{R_3}{R_3 + R_4} \Rightarrow V_o'' = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot V_2 \cdot \frac{R_3}{R_3 + R_4}$$


$$\Rightarrow V_o = V_o' + V_o'' = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \left[V_1 \frac{R_4}{R_3 + R_4} + V_2 \frac{R_3}{R_3 + R_4} \right]$$

OUT

ES 3

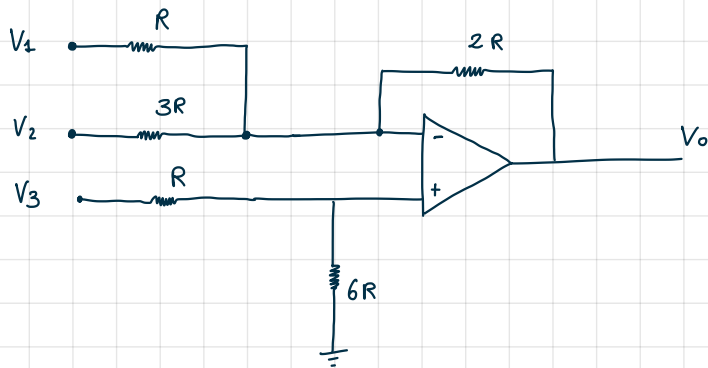


V_1 ON

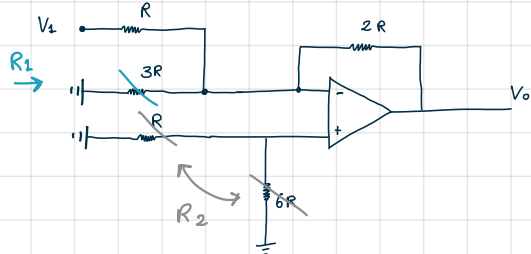


$$\left. \begin{array}{l} R_1 = \text{NON C'E' CORRENTE} \\ R_2 = \text{NON C'E' CORRENTE} \end{array} \right\} \Rightarrow V_0 = -\frac{R_2}{R_1} \cdot V_i \Rightarrow V' = -\frac{2R}{R} \cdot V_1 = -2V_1 \quad V'$$

V_2 ON

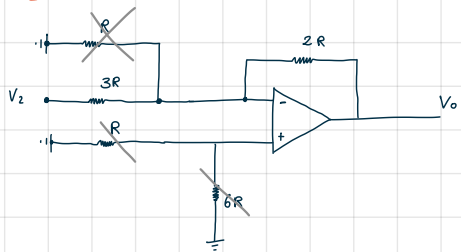

$$V_0'' = -\frac{2R}{3R} V_2 = -\frac{2}{3} V_2 \quad V_0''$$

V_3 ON

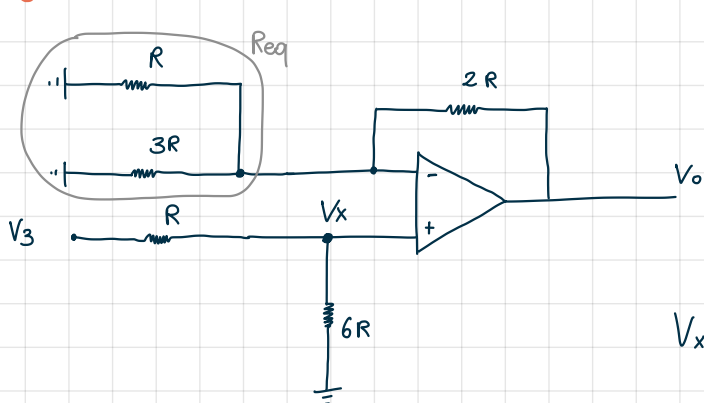


$$R_{eq} = R \parallel 3R = \frac{R \cdot 3R}{R + 3R} = \frac{3R^2}{4R} = \frac{3}{4} R \quad R_{eq}$$

$$\Rightarrow V_0''' = \left(1 + \frac{2R}{R_{eq}}\right) V_x$$


$$V_x = V_3 \cdot \frac{6R}{6R + R} = V_3 \cdot \frac{6R}{7R} = \frac{6}{7} V_3 \quad V_x$$

$$\Rightarrow V_0''' = \left(1 + \frac{2R}{\frac{3}{4}R}\right) \cdot \frac{6}{7} V_3 = \left(1 + \frac{8}{3}\right) \cdot \frac{6}{7} V_3 = \frac{22}{7} V_3 \Rightarrow \text{gain} = \frac{22}{7} \approx \pi \approx 3.4$$

ES 5


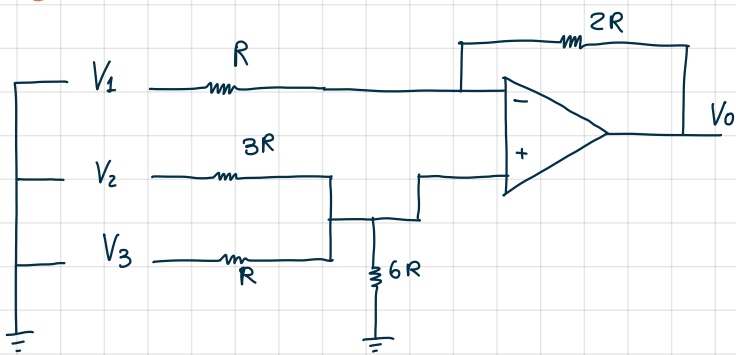


V_1 ON

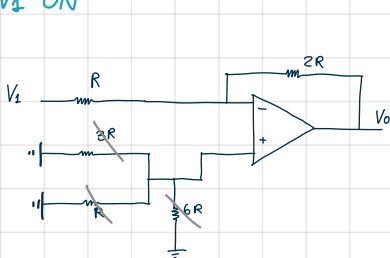

$$V_0' = -\frac{2R}{R} V_1 = -2V_1$$

V_2 ON

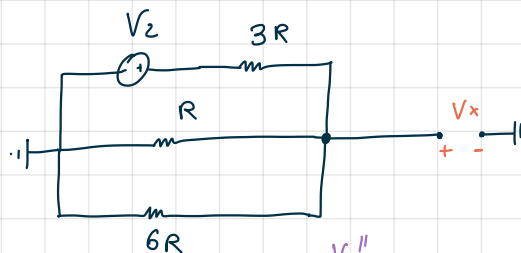
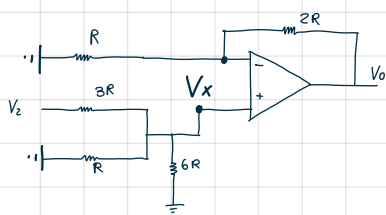


$$\begin{aligned} \Rightarrow R_{eq} &= 3R + (R \parallel 6R) \\ &= 3R + \frac{6R \cdot R}{7R} \\ &= 3R + \frac{6}{7}R = \frac{27}{7}R \approx 3.85R \end{aligned}$$

$$\Rightarrow V_x = V_{R \parallel 6R} = V_2 \cdot \frac{\frac{6}{7}R}{\frac{6}{7}R + 3R} = \frac{2}{9}V_2 \Rightarrow V_0'' = \left(1 + \frac{2R}{R}\right) \cdot \frac{2}{9}V_2$$

overo: $V_0'' = \left(1 + \frac{2R}{R}\right) \cdot \frac{R_{\parallel}}{R_{\parallel} + 3R} V_2$

V_3 ON

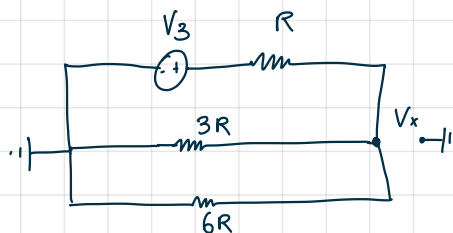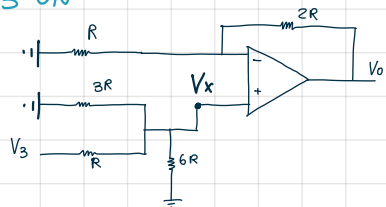

$$V_x = V_3 \cdot \frac{R_{\parallel}}{R_{\parallel} + R}$$

$$\text{con } R_{\parallel} = \frac{3R \cdot 6R}{3R + 6R} = \frac{18R}{9} = 2R$$

$$\Rightarrow V_x = V_3 \cdot \frac{2R}{2R + R} = V_3 \cdot \frac{2}{3} \Rightarrow V_0''' = \left(1 + \frac{2R}{R}\right) \cdot \frac{2}{3}V_3 = 2V_3$$

$$\Rightarrow V_0''' = \left(1 + \frac{2R}{R}\right) \cdot \frac{2}{3}V_3 = 2V_3 \Rightarrow A''' = 2$$


$$V_0 = V_0' + V_0'' + V_0'''$$

ES 5

Q: Dimensionare R_1, R_2, R_3, R_4 affinché


$$V_0 = 2(V_2 - V_1) \text{ ovvero } \underline{A=2}$$

① Risolvo

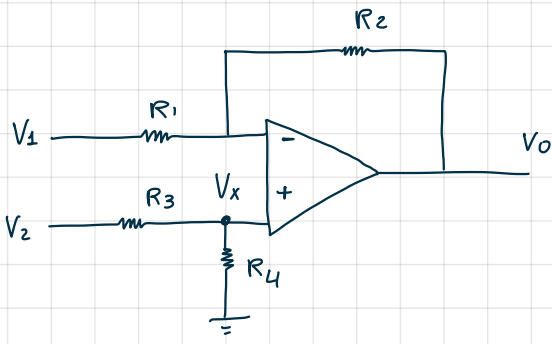

$$V_0' \rightarrow V_1 \text{ ON} \Rightarrow V_0' = -\frac{R_2}{R_1} V_1$$
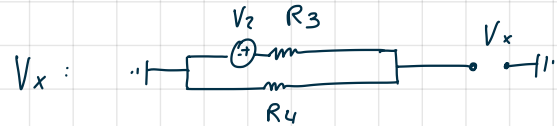
$$V_0'' \rightarrow V_2 \text{ ON} \Rightarrow V_0'' = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot V_x \text{ con}$$



$$V_x = V_2 \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4}$$

$$\rightarrow V_0'' = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4} V_2$$

Risolvo il sys: $V_0 = 2(V_2 - V_1) \Rightarrow \begin{cases} V_0'(V_1) = -2V_1 \\ V_0''(V_2) = 2V_2 \end{cases}$


$$\begin{cases} +\frac{R_2}{R_1} V_1 = -2V_1 \Rightarrow \frac{R_2}{R_1} = 2 \Rightarrow R_2 = 2R_1 \\ V_0'' = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot \frac{R_4}{R_4 \left(\frac{R_3}{R_4} + 1\right)} V_2 = 2V_2 \Rightarrow \frac{3}{1 + \frac{R_3}{R_4}} = 2 \Rightarrow 3 = 2 \left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right) \end{cases}$$

$$\Rightarrow 3 = 2 + \frac{2R_3}{R_4} \Rightarrow \frac{R_3}{R_4} = \frac{1}{2}$$


quindi $\frac{R_2}{R_1} = 2 \Rightarrow \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4} = \frac{1}{2}$ Ans

ES 6

IMPO

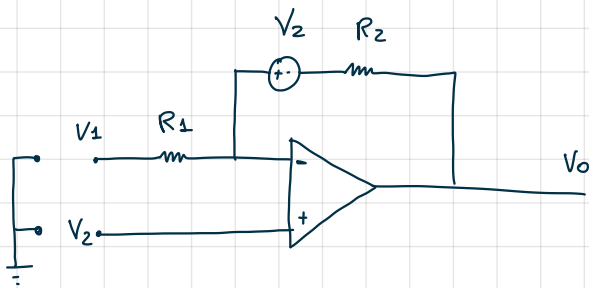


V_1 ON

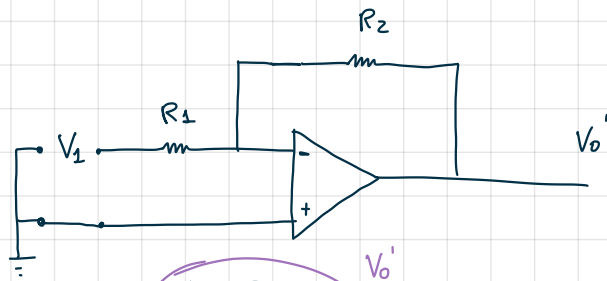

$$\rightarrow V_0' = -\frac{R_2}{R_1} V_1$$


V_3 ON

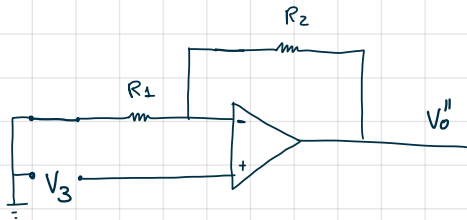

$$V_0'' = \left(1 + \frac{R_2}{R_3}\right) \cdot V_3$$

V_2 ON

Non c'è i

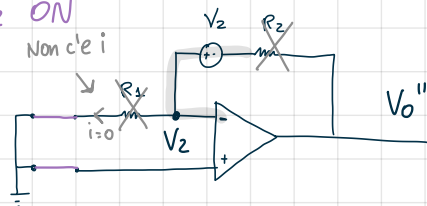

$$V_0''' = -\frac{R_2}{R_1} V_2 = -V_2$$

$$\Rightarrow V_0 = V_0' + V_0'' + V_0'''$$

ES 7

V_1 ON

$$V_0 = V_1 \cdot \left(1 + \frac{R_2}{\hat{R}_1}\right)$$


$$\hat{R}_1 = R_3 \parallel R_2 + R_1$$

$$= \frac{R_3 (R_2 + R_1)}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$\rightarrow V_0' = V_1 \cdot \left(1 + \frac{R_4}{R_3 \parallel R_2 + R_1}\right)$$

V_0'


V_2 ON

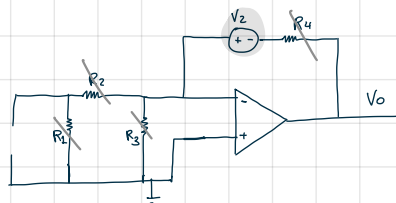


$$\rightarrow V_0'' = -V_2$$

V_0''

I_1 ON

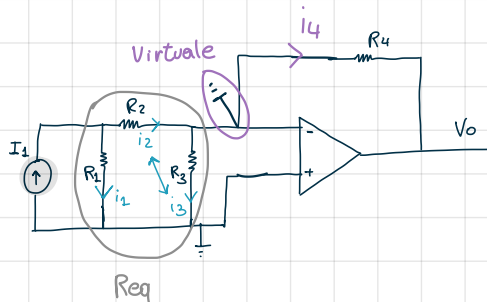

$$R_{eq} = R_1 \parallel R_2 + R_3$$

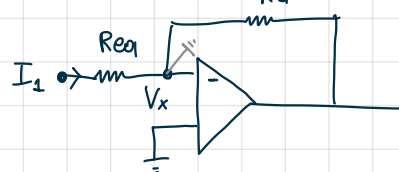

$$i_2 = I_1 \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} \Rightarrow \text{Siccome } V_0 \text{ è la ddp tra } V_0 \text{ e gnd, e visto che } i_2 = i_4$$


$$\rightarrow V_0 = R_4 \cdot i_4 = -\frac{R_1 R_4}{R_2 + R_1} \cdot I_1$$

invertente

CONSIDERAZIONI


Gli opamps sono progettati in modo che **la differenza di potenziale degli input sia zero**; quindi se in input non c'è un **forzamento** (di tensione) L'amplificatore tenderà a non far scorrere corrente, non solo all'interno degli input, ma anche nel ramo di feedback.

D'altro canto, invece, se posizioniamo un generatore di **tensione** in input, ci sarà una corrente che fluisce all'interno dell'opamp.

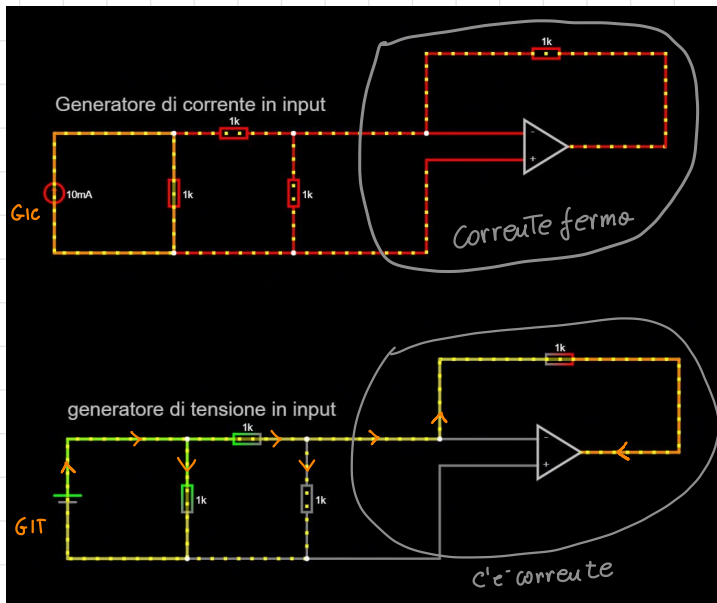



Es 8

R_f Feed Back

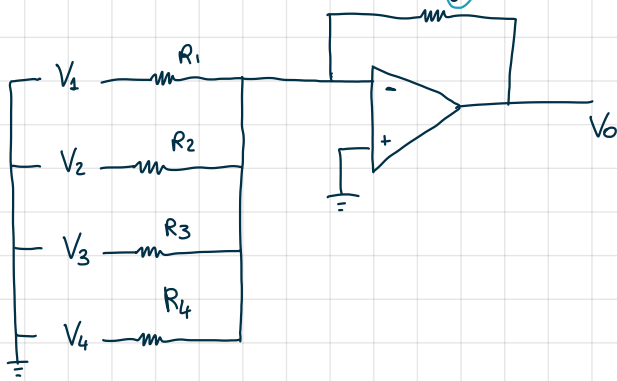



Q: Scegliere R_1, R_2, R_3, R_4 Tali che l'uscita sia $V_0 = -V_1 - 2V_2 - 4V_3 - 8V_4$

V_1 ON

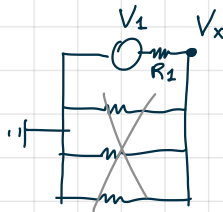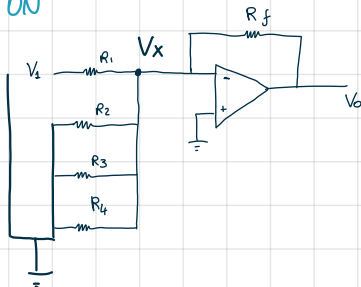

$$V_x = V_1 \Rightarrow V_0' = -\frac{R_f}{R_1} V_1$$

V_2 ON

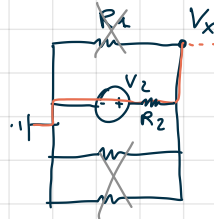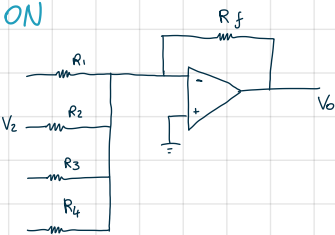

$V_x = V_2 \Rightarrow$ da corrente circola solo sulla resistenza in serie al gen acceso.

$$\Rightarrow V_0'' = -\frac{R_f}{R_2} V_2$$

$$\Rightarrow V_0''' = -\frac{R_f}{R_3} V_3, \quad V_0^{IV} = -\frac{R_f}{R_4} V_4$$

\Rightarrow Sys \rightarrow

$$\begin{cases} V_0' = -V_1 \\ V_0'' = -2V_2 \\ V_0''' = -4V_3 \\ V_0^{IV} = -8V_4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} +\frac{R_f}{R_1} = +1 \\ +\frac{R_f}{R_2} = +2 \\ +\frac{R_f}{R_3} = +4 \\ +\frac{R_f}{R_4} = +8 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} R_1 = R_f \\ R_2 = \frac{1}{2} R_f \\ R_3 = \frac{1}{4} R_f \\ R_4 = \frac{1}{8} R_f \end{cases} \text{ Ans}$$